

- En deduire la valeur de la resistance de base R_B .

Exercice 6


Le montage ci-contre sert à visualiser la sortie d'un opérateur logique a l'état haut par l'intermédiaire d'une LED :

LED : $V_D = 1.6V$, $I_D = 20mA$.

Transistor : $\beta_{min} = 100$, $V_{BE} = 0.7V$, $V_{CEsat} = 0.2V$

Opérateur logique TTL : $V_{OHmin} = 2.4V$, $I_{OHmax} = 0.4mA$


- quel est le rôle du transistor ?
- Dimensionner les éléments résistifs si $V_{CC} = 5V$

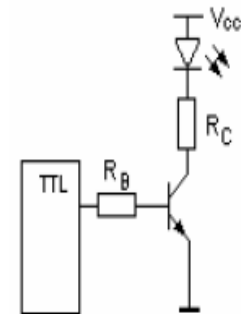

Exercice 7

Le transistor dans le montage ci-contre travaille en régime de commutation. Complétez le tableau et déduire la fonction du montage.

V_{e1}	V_{e2}	D_1	D_2	T	V_s

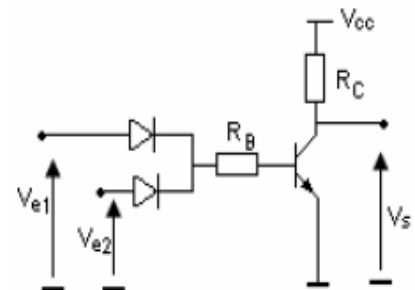

Exercice 8

Le transistor dans le montage ci-contre travaille en régime de commutation. Complétez le tableau et déduire la fonction du montage.

V_{e1}	V_{e2}	T1	T2	V_s

